
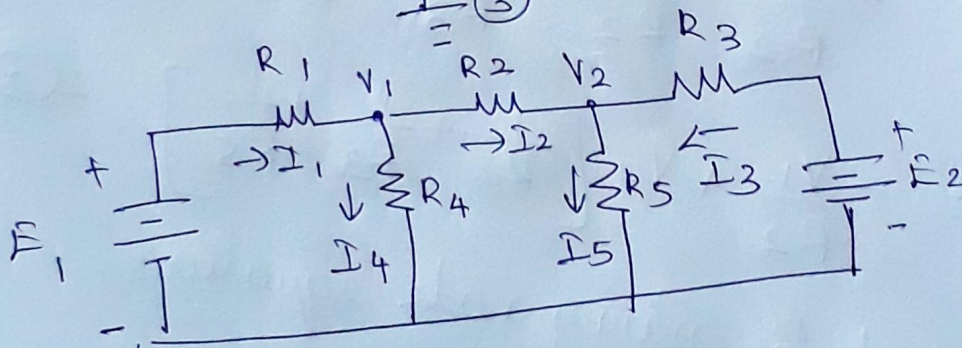

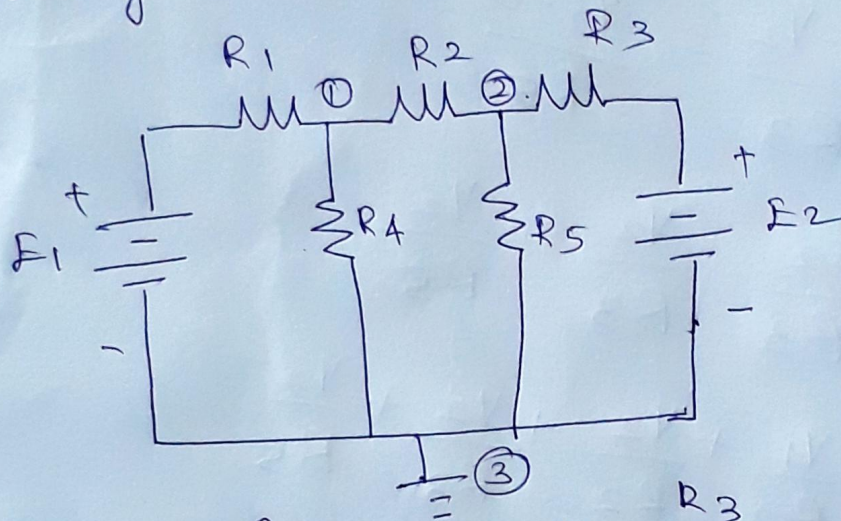
## Nodal Analysis :-

This is a technique used to find the voltages at each node of electric circuit.



At node 1, apply KCL

$$I_1 = I_2 + I_4$$

$$\frac{E_1 - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - 0}{R_4}$$

$$\frac{E_1}{R_1} - \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_1}{R_4}$$

$$\frac{E_1}{R_1} = V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) - \frac{V_2}{R_2} \quad \text{--- (1)}$$



At node 2, by KCL

$$I_2 + I_3 = I_5$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{E_2 - V_2}{R_3} = \frac{V_2 - 0}{R_5}$$

$$\frac{V_1}{R_2} - \frac{V_2}{R_2} + \frac{E_2}{R_3} - \frac{V_2}{R_3} = \frac{V_2}{R_5}$$

$$\frac{E_2}{R_3} = -\frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2}{R_3} + \frac{V_2}{R_5}$$

$$\frac{E_2}{R_3} = -\frac{V_1}{R_2} + V_2 \left[ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right] \quad \text{--- (2)}$$

(iii) Matrix method for solving node equations

$$\begin{bmatrix} \frac{E_1}{R_1} \\ \frac{E_2}{R_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$




$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{R_1} & -\frac{1}{R_2} \\ \frac{E_2}{R_3} & \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) \end{bmatrix}$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & \frac{E_1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{E_2}{R_3} \end{bmatrix}$$

The node voltages are given by,
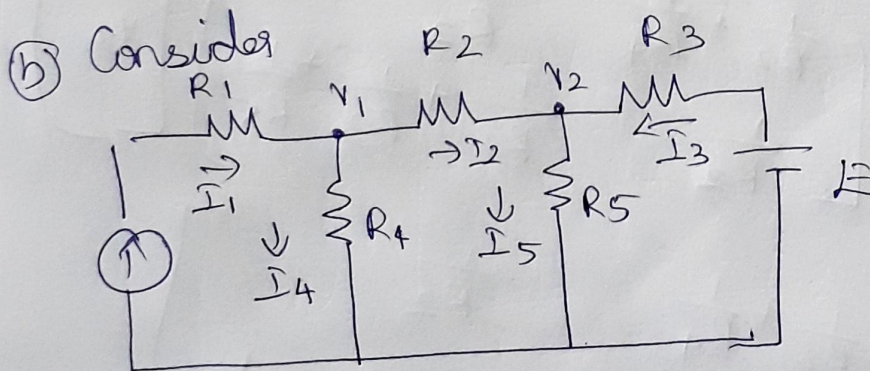
$$V_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad V_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$



Let  $V_1$  &  $V_2$  be voltage at node 1 & 2,

At node 1, by KCL,

$$I = \frac{V_1}{R_4} + \frac{V_1 - V_2}{R_2}$$

$$= \frac{V_1}{R_4} + \frac{V_1}{R_2} - \frac{V_2}{R_2}$$



$$\underline{I} = \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) V_1 - \frac{V_2}{R_2} \quad \text{--- (1)}$$

At node 2, by KCL,

$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{E - V_2}{R_3} = \frac{V_2}{R_5}$$

$$\frac{E}{R_3} = \frac{V_2}{R_5} - \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2}{R_3}$$

$$\frac{E}{R_3} = -\frac{V_1}{R_2} + \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) V_2$$

--- (2)

Equations (1) & (2) in matrix form

$$\begin{bmatrix} \underline{I} \\ \frac{E}{R_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$




$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} I & -\frac{1}{R_2} \\ \frac{E}{R_3} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix}$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & I \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{E}{R_3} \end{bmatrix}$$

$$V_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} ; V_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

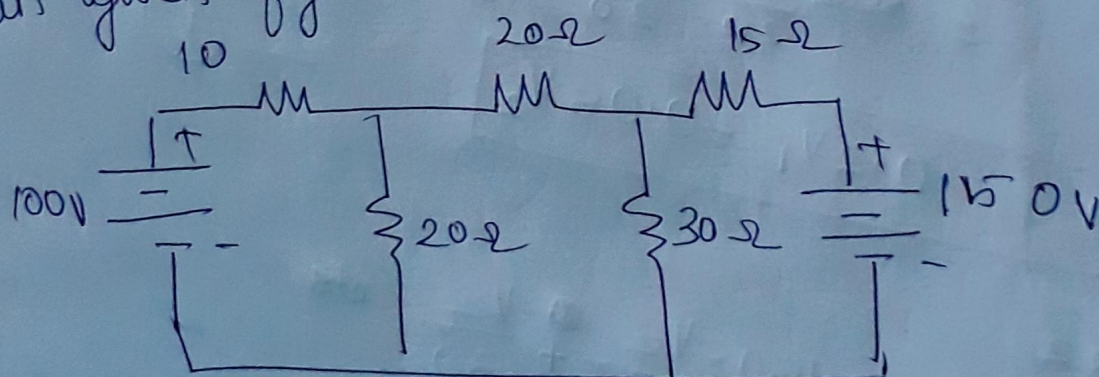
### Problems

Using nodal analysis, find all node voltages in given figure





Solution

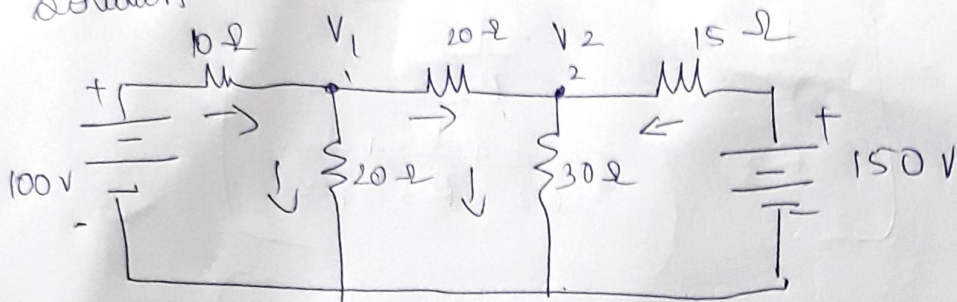

Node equations

At node 1

$$\frac{100 - V_1}{10} = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{20}$$

$$\frac{100}{10} - \frac{V_1}{10} = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1}{20} - \frac{V_2}{20}$$

$$10 - \frac{V_1}{10} = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1}{20} - \frac{V_2}{20}$$

$$10 = \cancel{0.1} \frac{V_1}{20} + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1}{10} - \frac{V_2}{20}$$

$$\boxed{10 = 0.2V_1 - 0.05V_2} \quad \text{--- (1)}$$

At node 2

$$\frac{V_1 - V_2}{20} + \frac{150 - V_2}{15} = + \frac{V_2}{30}$$

$$\frac{V_1}{20} - \frac{V_2}{20} + \frac{150}{15} - \frac{V_2}{15} - \frac{V_2}{30} = 0$$

$$\frac{150}{15} = -\frac{V_1}{20} + \frac{V_2}{20} + \frac{V_2}{15} + \frac{V_2}{30}$$

$$\boxed{10 = -0.05V_1 + 0.15V_2} \quad \text{--- (2)}$$



(iii) equation

(d)

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & -0.05 \\ -0.05 & +0.15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0.2 & -0.05 \\ -0.05 & +0.15 \end{bmatrix} = 0.2 \times 0.15 - (-0.05) \times (-0.05) \\ = 0.0275$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 10 & -0.05 \\ 10 & 0.15 \end{bmatrix} = 10 \times 0.15 - [-0.05 \times 10] \\ = 2$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 10 \\ -0.05 & 10 \end{bmatrix} = 0.2 \times 10 + 10 \times 0.05 \\ = 2.5$$

Final Sol

Voltages are

$$V_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{2}{0.0275} = 72.73 \text{ V},$$

$$V_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{2.5}{0.0275} = 91 \text{ V}$$